



Departamento de Engenharia Eletrônica - Universidade Federal de Minas Gerais

Trabalho Final-Entrega 1 : Laboratório de Sistemas Digitais

Eduardo Carvalho Biagini de Mello (2022055572), Gabriel Maia Pereira(2023422625)

Glaucus Miranda de Almeida (2021032986)

Máquina de Vendas

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil; Agosto de 2024

1. INTRODUÇÃO

1.1 Descrição do problema e da solução implementada

O projeto consiste em uma máquina de vendas, máquina comum em locais mais bem frequentados, principalmente fora do país, sendo uma máquina que se baseia no autoatendimento, onde o cliente escolhe um produto, paga o preço do produto e o recebe. Infelizmente, hoje em dia ainda existem problemas com o êxito dessas máquinas de venda, um desses problemas que é o que procuramos resolver é a máquina ter problemas para dar troco e o produto desejado.

A maneira que solucionamos é limitando a quantidade de produtos a 7 (um produto para cada cédula existente do real), cada produto valeria o valor exato de uma das cédulas, o local por onde se coloca as cédulas se fecharia após receber a primeira cédula. Vale ressaltar que o preço de cada produto estaria disponível para consulta do cliente.

Após o cliente inserir a nota, a máquina pediria confirmação de que não houve engano por parte do cliente. No caso de o cliente recusar a compra, a nota será devolvida e a máquina volta ao seu estado inicial. Em caso de aprovação do cliente, um comparador irá comparar o valor da nota inserida com os valores dos produtos e liberará o produto correspondente. Feito isso, o produto é retirado e a máquina volta ao seu estado inicial.

1.2 Diagrama de blocos


A partir do diagrama de blocos abaixo o caminho percorrido pode ser representado de forma mais elucidativa da seguinte maneira:

1. A cédula é inserida na máquina onde fará o “sensor nota” enviar o sinal C, o qual indica que uma nota foi inserida. Além disso, ao mesmo tempo um “conversor” analisa a nota depositada e converte seu valor para uma palavra de 16 bits, a qual é enviada como “valor” para FSM.


2. Após isso uma mensagem será apresentada para o cliente, perguntando se ele deseja confirmar a operação, caso ele não confirme, a FSM acionará o sinal R, onde fará com que o “motor reversor” devolva a cédula ao cliente. Além disso, nesse momento a FSM aciona o sinal T, que tranca a aleta para que novas cédulas não sejam inseridas.

3. Caso ele confirme, a FSM passa para o estado seguinte, onde jogará o valor da cédula depositada em um display. Após isso, será realizada uma comparação com os valores das cédulas oriundas do “Definidor de preços/valores das nota”, onde apenas uma comparação será verdadeira

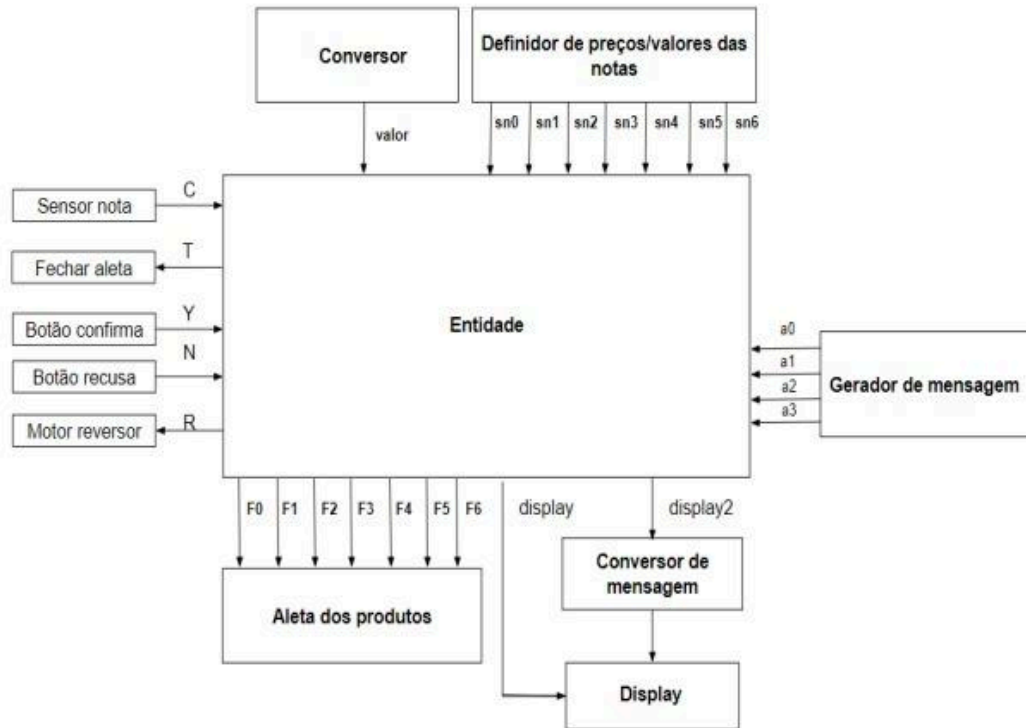4. A comparação verdadeira acionará a saída F (F0 a F6) correspondente, onde possui o objetivo de acionar a “aleta de produtos” e entregar o produto ao cliente. Após isso, a FSM volta para o estado “início” e fica a espera de novos sinais do “sensor nota”




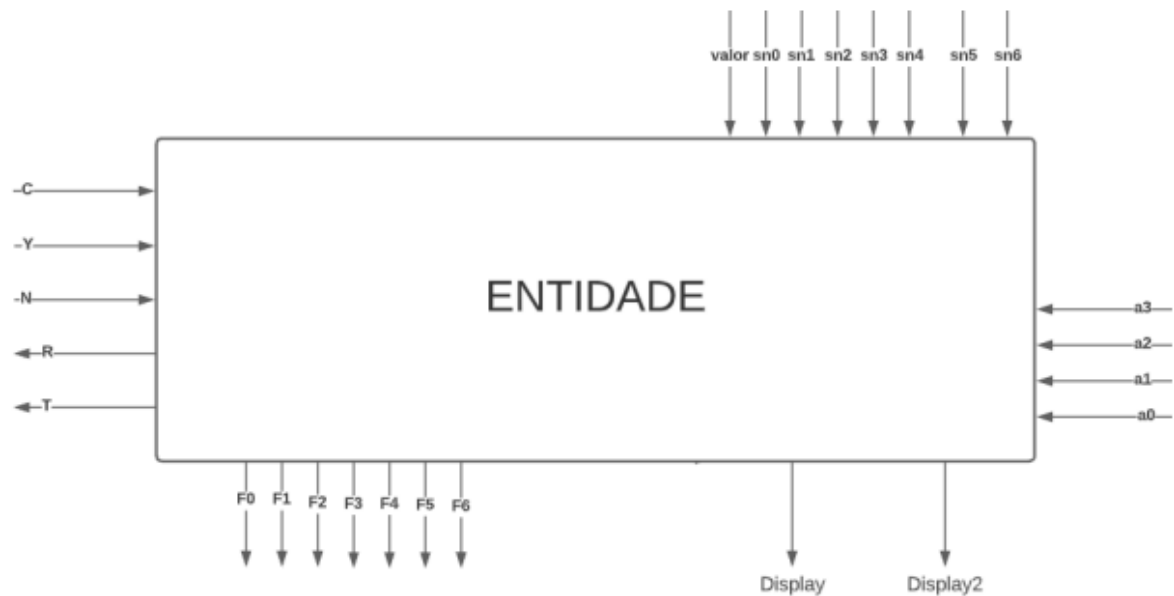Representações da entidade em diferentes níveis de abstração e suas respectivas tabelas de entradas e saídas



Entradas	Bits	Funcionalidades
C	1	Indica que uma cédula foi inserida
Y	1	(Yes) botão de confirmar foi acionado
N	1	(No) botão de recusar foi acionado
sn0 a sn6	8	Valores das cédulas de R\$2 a R\$200
a0	8	Comando para gerar mensagem para inserir nota
a1	8	Comando para gerar mensagem para confirmar
a2	8	Comando para gerar mensagem para retirar dinheiro
a3	8	Comando para gerar mensagem para retirar produto
valor	8	Valor da cédula depositada


Saídas	Bits	Funcionalidades
Display	8	Valor da cédula inserida pelo usuário
Display2	8	Comando da mensagem escolhida para aparecer no display
R	1	Sinal que permite a devolução da cédula
T	1	Ativa o travamento da aleta
F0	1	Sinal que aciona a liberação do produto 0
F1	1	Sinal que aciona a liberação do produto 1
F2	1	Sinal que aciona a liberação do produto 2
F3	1	Sinal que aciona a liberação do produto 3
F4	1	Sinal que aciona a liberação do produto 4
F5	1	Sinal que aciona a liberação do produto 5
F6	1	Sinal que aciona a liberação do produto 6

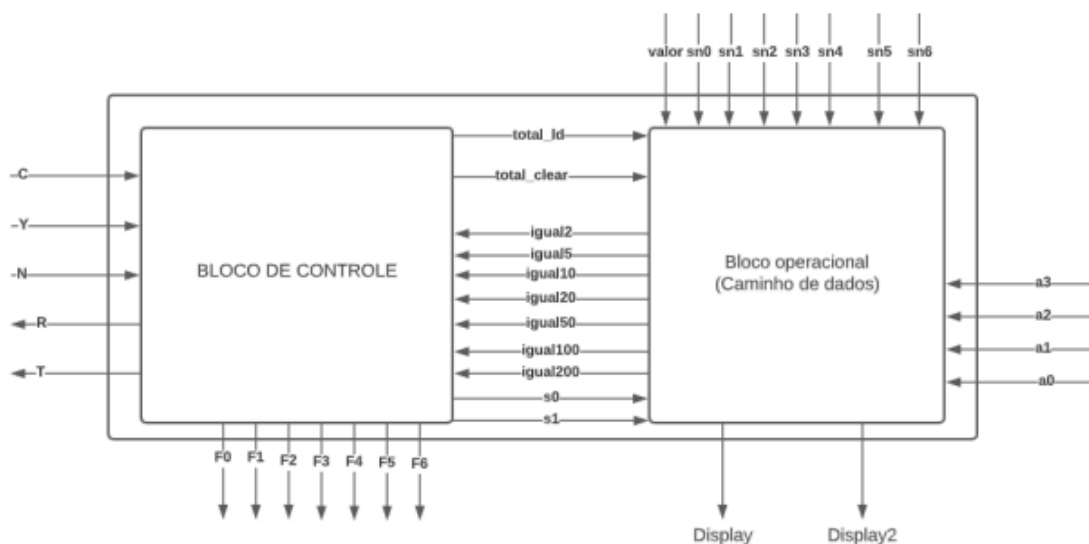

Entradas(caminho de dados←bloco de controle)	Bits	Funcionalidades
total_ld	1	Indica o carregamento do registrador
total_clr	1	Indica o reset do registrador
s0	1	Sinal de seleção do MUX
s1	1	Sinal de seleção do MUX

Saídas(caminho de dados→bloco de controle)	Bits	Funcionalidades
igual2	1	Indica que o valor da nota inserida é de R\$2
igual5	1	Indica que o valor da nota inserida é de R\$5
igual10	1	Indica que o valor da nota inserida é de R\$10
igual20	1	Indica que o valor da nota inserida é de R\$20
igual50	1	Indica que o valor da nota inserida é de R\$50
igual100	1	Indica que o valor da nota inserida é de R\$100
igual200	1	Indica que o valor da nota inserida é de R\$200

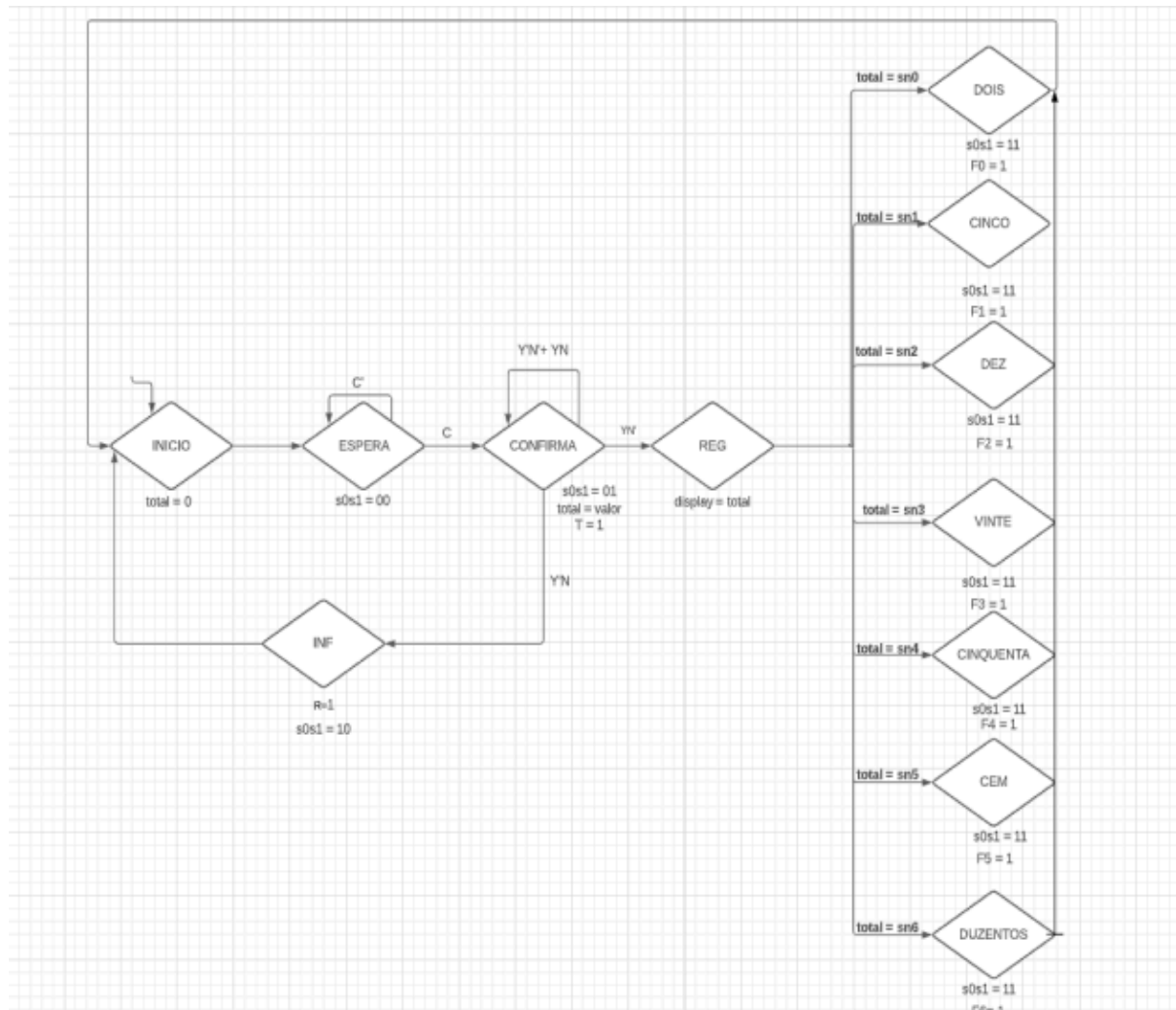
- Diagrama de Máquina de Estados de Alto Nível (diagrama conceitual)



- Projeto dos caminhos de dados (bloco operacional)

Assim que uma cédula de dinheiro de valor 2, 5, 10, 20, 50, 100 ou 200 reais é depositado na máquina de vendas e a compra seja confirmada pelo usuário, a entrada de controle (total_ld) torna-se 1 permitindo que o registrador, chamado de “total”, receba o valor da nota inserida que também corresponde ao valor do produto escolhido. Após isso, o valor de “total” é enviado aos comparadores igual2, igual5, igual10, igual20, igual50, igual100 e igual200, onde apenas uma deles estará com sua saída em nível lógico alto, pois apenas uma comparação será verdadeira.

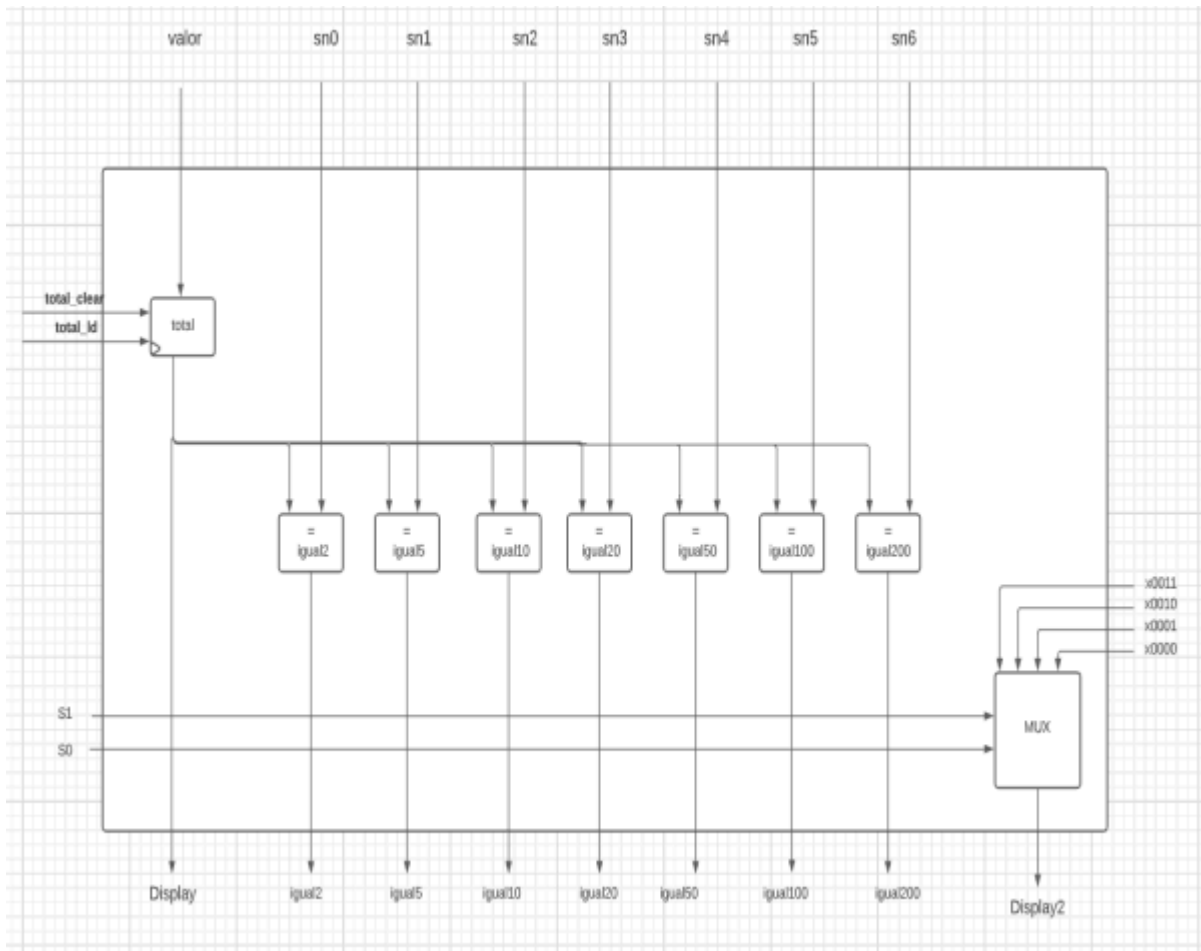O comparador no qual a igualdade seja verdadeira irá gerar o sinal que permitirá o sistema seguir para o estado da FSM onde está o produto referente a nota inserida. Chegando nesse estado o sistema liberará um sinal (F0 a F6), o qual permitirá a saída do produto ao usuário. Após isso, o sistema volta para o estado inicial, reseta o registrador “total” e fica à espera de um novo cliente.



- **SIMULAÇÃO DE CADA COMPONENTE INDIVIDUAL**

2.1 COMPARADOR

Código do comparador:

```
--comparador
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity comparador is
generic(w: natural :=8);
port(
    data1, data2 : in std_logic_vector(W-1 downto 0);
    output       : out boolean
);
end comparador;

architecture arch of comparador is
begin
    output <= (data1 = data2);
end arch;
```

O componente possui uma porta de saída do tipo boolean chamada output, que resulta em true se todos os bits dos vetores data1 e data2 forem iguais, e false caso contrário. A comparação é realizada na arquitetura, onde a igualdade entre os dois vetores é avaliada e atribuída ao sinal de saída. Isso é útil em circuitos digitais para verificar se dois conjuntos de dados binários são idênticos.

Testbench do comparador:

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity tb_comparador is
5  generic(
6      W: natural :=8
7  );
8  end tb_comparador;
9
10 architecture teste of tb_comparador is
11
12     signal data1, data2 :std_logic_vector(W-1 downto 0);
13     signal output : boolean;
14
15 begin
16     instancia_comparador: entity work.comparador(arch) port map(data1=>data1,data2=>data2, output=>output);
17     data1<=x"02",x"05" after 5 ns, x"0A" after 10 ns, x"14" after 20 ns;
18     data2<=x"05",x"02" after 5 ns, x"0A" after 10 ns, x"14" after 20 ns;
19 end teste;
```

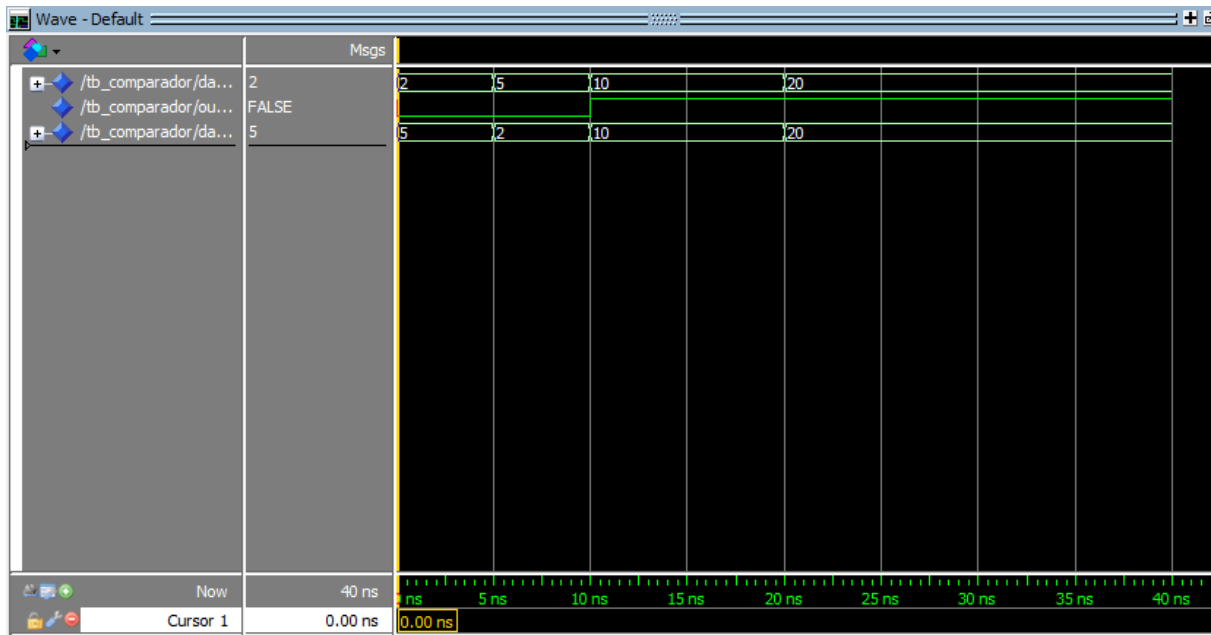

Este testbench tem o objetivo de verificar o funcionamento do comparador ao aplicar diferentes valores aos vetores de entrada data1 e data2 e observar o resultado no sinal output. A sequência de teste está configurada para verificar situações em que os vetores são iguais e diferentes, assegurando que o comparador funcione conforme esperado.

2.2 REGISTRADOR

Código do registrador:

```

1  |-- registrador de 8 bits
2
3  library ieee;
4  use ieee.std_logic_1164.all;
5
6  entity registrador is
7  generic(w: natural :=8);
8  port (
9      d : in  std_logic_vector(w-1 downto 0); -- entrada dados
10     q : out std_logic_vector(w-1 downto 0); -- saída de dados
11     reset: in std_logic; -- reset assíncrono
12     clk : in std_logic -- signal clock
13 );
14 end registrador;
15
16 architecture arch of registrador is
17
18 begin
19     process(clk, reset) is
20     begin
21         if(reset = '1') then
22             q <= x"00";
23         elsif(rising_edge(clk)) then
24             q <= d;
25         end if;
26     end process;
27 end arch;


```

Testbench do registrador:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  entity tb_registrador is
6  generic(
7      W : natural := 8
8  );
9  end tb_registrador;
10
11 architecture teste of tb_registrador is
12
13     signal Q1,D1 : std_logic_vector(W-1 downto 0);
14     signal CLOCK : std_logic := '0';
15     signal RST   : std_logic;
16
17 begin
18
19     instancia_registrador: entity work.registrador (arch) port map (q=>Q1,d=>D1,clk=>CLOCK,reset=>RST);
20
21     CLOCK <= not (CLOCK) after 2 ns;
22     D1 <= x"02", x"05" after 5 ns, x"0A" after 9 ns, x"14" after 13 ns,
23         x"32" after 17 ns, x"64" after 25 ns;
24     RST <= '0', '1' after 20 ns;
25     end teste;
26

```

 


2.3 MUX

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  entity RTLMux is
5  generic(w: natural :=8);
6  port(
7      a1      : in  std_logic_vector(w-1 downto 0);
8      a2      : in  std_logic_vector(w-1 downto 0);
9      a3      : in  std_logic_vector(w-1 downto 0);
10     a4      : in  std_logic_vector(w-1 downto 0);
11     s0      : in  std_logic;
12     s1      : in  std_logic;
13     Display2 : out std_logic_vector(w-1 downto 0));
14 end RTLMux;
15
16 architecture rtl of RTLMux is
17
18     signal sel : std_logic_vector(1 downto 0);
19
20 begin
21     sel <= (s1 & s0);
22     with sel select
23         Display2 <= a1 when "00",
24                   a2 when "01",
25                   a3 when "10",
26                   a4 when others;
27 end rtl;
```

O código VHDL define um componente chamado RTLMux, que implementa um multiplexador (mux) de 4 para 1 parametrizado, utilizando sinais de controle s0 e s1 para selecionar qual dos quatro vetores de entrada (a1, a2, a3, a4) será enviado para a saída Display2. A largura dos vetores de entrada e saída é definida pelo parâmetro genérico w, que por padrão é 8 bits. Dentro da arquitetura rtl, os sinais de controle s0 e s1 são combinados em um vetor de seleção sel. Através de uma estrutura with select, a saída Display2 é atribuída ao vetor de entrada correspondente: a1 se sel for "00", a2 se for "01", a3 se for "10", e a4 para qualquer outra combinação de sel, permitindo a escolha entre múltiplas entradas baseadas nas entradas de seleção.

Testbench do MUX

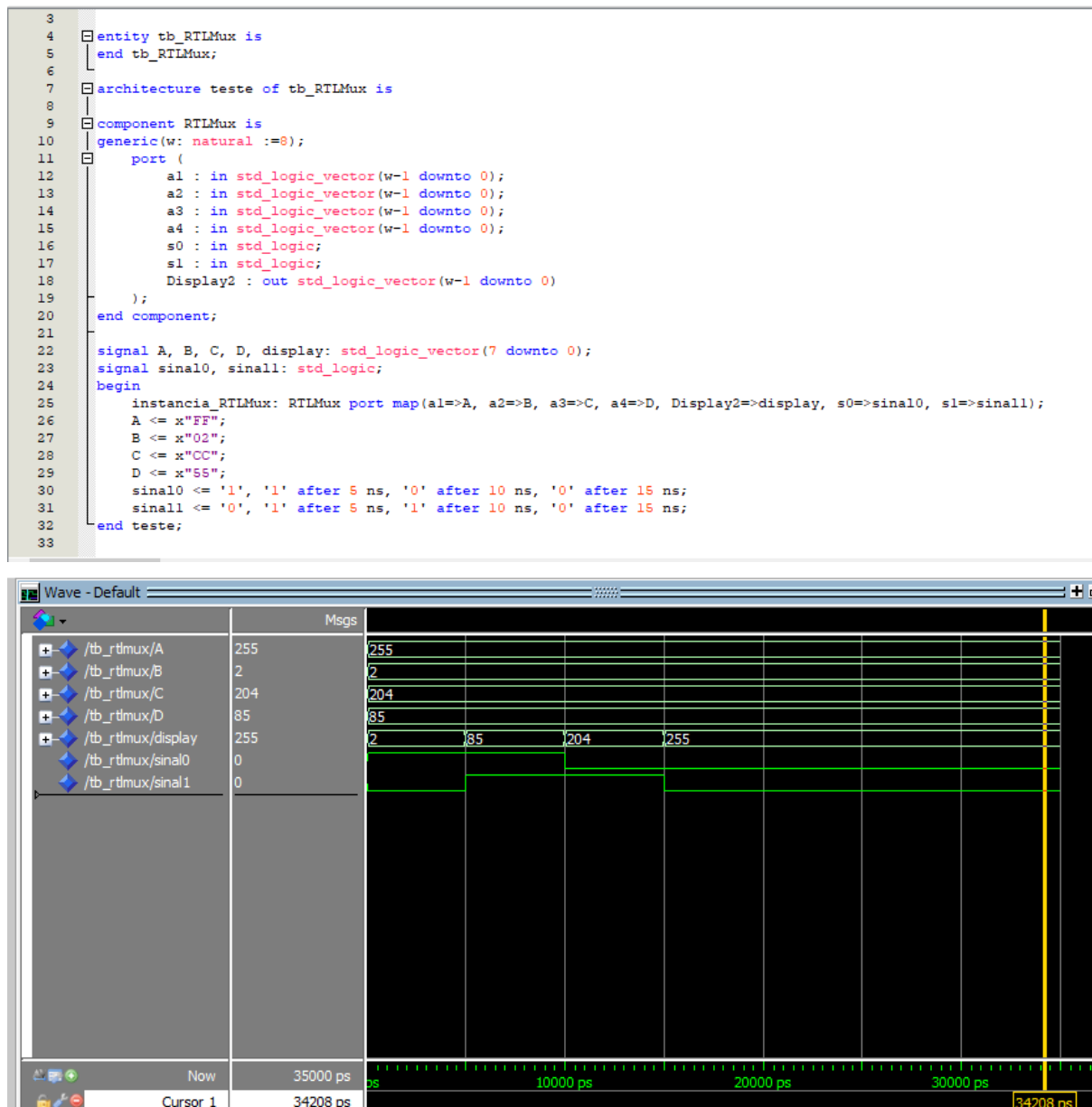

Este testbench verifica se o componente RTLMux está funcionando corretamente ao testar todas as combinações possíveis de seleção para as entradas do multiplexador. Ele aplica valores específicos aos sinais de entrada e modifica os sinais de seleção ao longo do tempo para observar se o comportamento do multiplexador está de acordo com as expectativas. A execução do testbench em um simulador VHDL, como ModelSim ou Vivado Simulator, permitirá observar a saída display e confirmar que a lógica do multiplexador é correta.

<https://github.com/Glaucus-M-Alm/TPFINALLSD>